 


5. SOP = $(\sim a)(\sim b)(\sim c)(\sim d) + (\sim a)(\sim b)(c)(d) + (\sim a)(b)(\sim c)(d) + (\sim a)(b)(c)(\sim d) + (a)(\sim b)(\sim c)(d) + (a)(\sim b)(c)(\sim d) + (a)(b)(\sim c)(\sim d) + (a)(b)(c)(d)$



6.

a	b	c	d	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

7. Yes, the truth tables do match, the Verilog simulation is running the gate displayed in problem six.

Complete the Lab:

Values (8 pts): 0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111

$$\begin{aligned}
 &= (\sim a) * (\sim b) * (\sim c) * (\sim d) + (\sim a) * (\sim b) * (c) * (d) + (\sim a) * (b) * (\sim c) * (d) + (\sim a) * (b) * (c) * (\sim d) + \\
 &(a) * (\sim b) * (\sim c) * (d) + (a) * (\sim b) * (c) * (\sim d) + (a) * (b) * (\sim c) * (\sim d) + (a) * (b) * (c) * (d)
 \end{aligned}$$

The Verilog description of the circuit is the exact same as the Sum of Products, because they are both describing the same schematic.